

简单计算机系统的设计与实现

第二部分

班级：电 92

姓名：曲昊源

学号：2009010939

实验 3 简单计算机系统的设计与实现

一、实验目的

1. 了解计算机的组成与各部件的功能；
2. 熟悉简单计算机的指令集，学习编写汇编语言程序和机器码程序；
3. 熟悉各类型指令执行的数据通道；
4. 设计一个 8 位单周期简单计算机系统。

二、实验任务

1. 编程练习

先采用汇编语言格式编写程序，检查程序的思路、流程，在无误情况下，转换成机器码。

程序 1：

完成将两个固定数据（如 0x95, 0x35E）进行加、减、与、或、比较运算，将结果顺序存放在地址分别为 0x20~0x21、0x22~0x23、0x24~0x25、0x26~0x27、0x28~0x29 的 10 个 RAM 单元中。

表 1 程序 1 指令编码

| 编号 | 汇编语言格式命令 | 二进制机器码指令 | 十六进制机器码指令 | 功能 |
|----|-----------------|---------------------|-----------|--------------------------|
| 0 | ANDI R0,R0,0 | 1000 0000 0000 0000 | 8000 | 将 R0 清零 |
| 1 | ANDI R1,R1,0 | 1000 0101 0000 0000 | 8500 | 将 R1 清零 |
| 2 | ANDI R2,R2,0 | 1000 1010 0000 0000 | 8A00 | 将 R2 清零 |
| 3 | ANDI R3,R3,0 | 1000 1111 0000 0000 | 8F00 | 将 R3 清零 |
| 4 | ADDI R0,R0,0x95 | 1010 0000 1001 0101 | A095 | 将 0x95 的低 8 位写入 R0 |
| 5 | ADDI R1,R1,0x5E | 1010 0101 0101 1110 | A55E | 将 0x35E 的低 8 位写入 R1 |
| 6 | ADDI R2,R2,0 | 1010 1010 0000 0000 | AA00 | 将 0x95 的高 8 位写入 R2 |
| 7 | ADDI R3,R3,0x03 | 1010 1111 0000 0011 | AF03 | 将 0x35E 的高 8 位写入 R3 |
| 8 | ADD R0,R0,R1 | 0010 0001 0000 0000 | 2100 | R0=R0+R1（低 8 位加） |
| 9 | ADDC R2,R2,R3 | 0110 1011 1000 0000 | 6B80 | R2=R2+R3（高 8 位带进位加） |
| 10 | ANDI R1,R1,0 | 1000 0101 0000 0000 | 8500 | 将 R1 清零 |
| 11 | SW R0,R1,0x20 | 1100 0100 0010 0000 | C420 | 将低八位加法运算结果写入 RAM 单元 0x20 |
| 12 | SW R2,R1,0x21 | 1100 0110 0010 0001 | C621 | 将高八位加法运算结果写入 RAM 单元 0x21 |
| 13 | ANDI R0,R0,0 | 1000 0000 0000 0000 | 8000 | 将 R0 清零 |
| 14 | ANDI R1,R1,0 | 1000 0101 0000 0000 | 8500 | 将 R1 清零 |

| | | | | |
|----|-----------------|---------------------|------|--------------------------|
| 15 | ANDI R2,R2,0 | 1000 1010 0000 0000 | 8A00 | 将 R2 清零 |
| 16 | ANDI R3,R3,0 | 1000 1111 0000 0000 | 8F00 | 将 R3 清零 |
| 17 | ADDI R0,R0,0x95 | 1010 0000 1001 0101 | A095 | 将 0x95 的低 8 位写入 R0 |
| 18 | ADDI R1,R1,0x5E | 1010 0101 0101 1110 | A55E | 将 0x35E 的低 8 位写入 R1 |
| 19 | ADDI R2,R2,0 | 1010 1010 0000 0000 | AA00 | 将 0x95 的高 8 位写入 R2 |
| 20 | ADDI R3,R3,0x03 | 1010 1111 0000 0011 | AF03 | 将 0x35E 的高 8 位写入 R3 |
| 21 | SUB R0,R0,R1 | 0011 0001 0000 0000 | 3100 | R0=R0-R1 (低 8 位减) |
| 22 | SUBC R2,R2,R3 | 0101 1011 1000 0000 | 5B80 | R2=R2-R3(高 8 位带借位减) |
| 23 | ANDI R1,R1,0 | 1000 0101 0000 0000 | 8500 | 将 R1 清零 |
| 24 | SW R0,R1,0x22 | 1100 0100 0010 0010 | C422 | 将低八位减法运算结果写入 RAM 单元 0x22 |
| 25 | SW R2,R1,0x23 | 1100 0110 0010 0011 | C623 | 将低八位减法运算结果写入 RAM 单元 0x23 |
| 26 | ANDI R0,R0,0 | 1000 0000 0000 0000 | 8000 | 将 R0 清零 |
| 27 | ANDI R1,R1,0 | 1000 0101 0000 0000 | 8500 | 将 R1 清零 |
| 28 | ANDI R2,R2,0 | 1000 1010 0000 0000 | 8A00 | 将 R2 清零 |
| 29 | ANDI R3,R3,0 | 1000 1111 0000 0000 | 8F00 | 将 R3 清零 |
| 30 | ADDI R0,R0,0x95 | 1010 0000 1001 0101 | A095 | 将 0x95 的低 8 位写入 R0 |
| 31 | ADDI R1,R1,0x5E | 1010 0101 0101 1110 | A55E | 将 0x35E 的低 8 位写入 R1 |
| 32 | ADDI R2,R2,0 | 1010 1010 0000 0000 | AA00 | 将 0x95 的高 8 位写入 R2 |
| 33 | ADDI R3,R3,0x03 | 1010 1111 0000 0011 | AF03 | 将 0x35E 的高 8 位写入 R3 |
| 34 | AND R0,R0,R1 | 0000 0001 0000 0000 | 0100 | R0=R0&R1 (低八位与) |
| 35 | AND R2,R2,R3 | 0000 1011 1000 0000 | 0B80 | R2=R2&R3 (高八位与) |
| 36 | ANDI R1,R1,0 | 1000 0101 0000 0000 | 8500 | 将 R1 清零 |
| 37 | SW R0,R1,0x24 | 1100 0100 0010 0100 | C424 | 将低八位与运算结果写入 RAM 单元 0x24 |
| 38 | SW R2,R1,0x25 | 1100 0110 0010 0101 | C625 | 将高八位与运算结果写入 RAM 单元 0x25 |
| 39 | ANDI R0,R0,0 | 1000 0000 0000 0000 | 8000 | 将 R0 清零 |
| 40 | ANDI R1,R1,0 | 1000 0101 0000 0000 | 8500 | 将 R1 清零 |
| 41 | ANDI R2,R2,0 | 1000 1010 0000 0000 | 8A00 | 将 R2 清零 |
| 42 | ANDI R3,R3,0 | 1000 1111 0000 0000 | 8F00 | 将 R3 清零 |
| 43 | ADDI R0,R0,0x95 | 1010 0000 1001 0101 | A095 | 将 0x95 的低 8 位写入 R0 |

| | | | | |
|----|-----------------|---------------------|------|-------------------------|
| 44 | ADDI R1,R1,0x5E | 1010 0101 0101 1110 | A55E | 将 0x35E 的低 8 位写入 R1 |
| 45 | ADDI R2,R2,0 | 1010 1010 0000 0000 | AA00 | 将 0x95 的高 8 位写入 R2 |
| 46 | ADDI R3,R3,0x03 | 1010 1111 0000 0011 | AF03 | 将 0x35E 的高 8 位写入 R3 |
| 47 | OR R0,R0,R1 | 0001 0001 0000 0000 | 1100 | R0=R0 R1 (低八位或) |
| 48 | OR R2,R2,R3 | 0001 1011 1000 0000 | 1B80 | R2=R2 R3 (高八位或) |
| 49 | ANDI R1,R1,0 | 1000 0101 0000 0000 | 8500 | 将 R1 清零 |
| 50 | SW R0,R1,0x26 | 1100 0100 0010 0110 | C426 | 将低八位或运算结果写入 RAM 单元 0x26 |
| 51 | SW R2,R1,0x27 | 1100 0110 0010 0111 | C627 | 将高八位或运算结果写入 RAM 单元 0x27 |
| 52 | ANDI R0,R0,0 | 1000 0000 0000 0000 | 8000 | 将 R0 清零 |
| 53 | ANDI R1,R1,0 | 1000 0101 0000 0000 | 8500 | 将 R1 清零 |
| 54 | ANDI R2,R2,0 | 1000 1010 0000 0000 | 8A00 | 将 R2 清零 |
| 55 | ANDI R3,R3,0 | 1000 1111 0000 0000 | 8F00 | 将 R3 清零 |
| 56 | ADDI R0,R0,0x95 | 1010 0000 1001 0101 | A095 | 将 0x95 的低 8 位写入 R0 |
| 57 | ADDI R1,R1,0x5E | 1010 0101 0101 1110 | A55E | 将 0x35E 的低 8 位写入 R1 |
| 58 | ADDI R2,R2,0 | 1010 1010 0000 0000 | AA00 | 将 0x95 的高 8 位写入 R2 |
| 59 | ADDI R3,R3,0x03 | 1010 1111 0000 0011 | AF03 | 将 0x35E 的高 8 位写入 R3 |
| 60 | SLT R2,R2,R3 | 0100 1011 1000 0000 | 4B80 | 进行高八位比较, 结果写入 R2 |
| 61 | SLT R0,R0,R1 | 0100 0001 0000 0000 | 4100 | 进行低八位比较, 结果写入 R0 |
| 62 | ANDI R1,R1,0 | 1000 0101 0000 0000 | 8500 | 将 R1 清零 |
| 63 | SW R0,R1,0x28 | 1100 0100 0010 1000 | C428 | 将低八位比较结果写入 RAM 单元 0x28 |
| 64 | SW R2,R1,0x29 | 1100 0110 0010 1001 | C629 | 将高八位比较结果写入 RAM 单元 0x29 |
| 65 | ANDI R3,R3,0 | 1000 1111 0000 0000 | 8F00 | 将 R3 清零 |
| 66 | ADDI R3,R3,0x20 | 1010 1111 0010 0000 | AF20 | 将 0x20 写入 R3 |
| 67 | LW R0,R3,0 | 1011 1100 0000 0000 | BC00 | 将 RAM 单元 0x20 的数据读出给 R0 |
| 68 | LW R1,R3,1 | 1011 1101 0000 0001 | BD01 | 将 RAM 单元 0x21 的数据读出给 R1 |
| 69 | LW R0,R3,2 | 1011 1100 0000 0010 | BC02 | 将 RAM 单元 0x22 的数据读出给 R0 |
| 70 | LW R1,R3,3 | 1011 1101 0000 0011 | BD03 | 将 RAM 单元 0x23 的数 |

| | | | | |
|----|------------|---------------------|------|-------------------------|
| | | | | 据读出给 R1 |
| 71 | LW R0,R3,4 | 1011 1100 0000 0100 | BC04 | 将 RAM 单元 0x24 的数据读出给 R0 |
| 72 | LW R1,R3,5 | 1011 1101 0000 0101 | BD05 | 将 RAM 单元 0x25 的数据读出给 R1 |
| 73 | LW R0,R3,6 | 1011 1100 0000 0110 | BC06 | 将 RAM 单元 0x26 的数据读出给 R0 |
| 74 | LW R1,R3,7 | 1011 1101 0000 0111 | BD07 | 将 RAM 单元 0x27 的数据读出给 R1 |
| 75 | LW R0,R3,8 | 1011 1100 0000 1000 | BC08 | 将 RAM 单元 0x28 的数据读出给 R0 |
| 76 | LW R1,R3,9 | 1011 1101 0000 1001 | BD09 | 将 RAM 单元 0x29 的数据读出给 R1 |
| 77 | JMP 0 | 0111 0000 0000 0000 | 7000 | 跳到程序开始处 0，重新执行 |

程序 2:

完成将两个固定数据（如 0x95, 0x35E）进行加、减运算，将运算结果顺序显示在数码管上。两个结果显示之间需加一定延时（软件延时，可以通过给一个寄存器赋初值，对这个寄存器进行减运算，直至结果为 0）。

表 2 程序 2 指令编码

| 编号 | 汇编语言格式命令 | 二进制机器码指令 | 十六进制机器码指令 | 功能 |
|----|----------------|---------------------|-----------|----------------------|
| 0 | ANDI R0,R0,0 | 1000 0000 0000 0000 | 8000 | 将 R0 清零 |
| 1 | ORI R0,R0,0x95 | 1001 0000 1001 0101 | 9095 | 将 0x95 的低 8 位写入 R0 |
| 2 | ANDI R1,R1,0 | 1000 0101 0000 0000 | 8500 | 将 R1 清零 |
| 3 | ORI R1,R1,0x5E | 1001 0101 0101 1110 | 955E | 将 0x35E 的低 8 位写入 R1 |
| 4 | ANDI R2,R2,0 | 1000 1010 0000 0000 | 8A00 | 将 R2 清零 |
| 5 | ADD R2,R0,R1 | 0010 0001 1000 0000 | 2180 | R2=R0+R1（低 8 位加） |
| 6 | ANDI R3,R3,0 | 1000 1111 0000 0000 | 8F00 | 将 R3 清零 |
| 7 | SW R2,R3,0 | 1100 1110 0000 0000 | CE00 | 将低 8 位运算结果写入 I/O0 端口 |
| 8 | ANDI R0,R0,0 | 1000 0000 0000 0000 | 8000 | 将 R0 清零 |
| 9 | ORI R0,R0,0 | 1001 0000 0000 0000 | 9000 | 将 0x95 的高 8 位写入 R0 |
| 10 | ANDI R1,R1,0 | 1000 0101 0000 0000 | 8500 | 将 R1 清零 |
| 11 | ORI R1,R1,0x03 | 1001 0101 0000 0011 | 9503 | 将 0x35E 的高 8 位写入 R1 |
| 12 | ADDC R2,R0,R1 | 0110 0001 1000 0000 | 6180 | R2=R0+R1（高 8 位带进位加） |
| 13 | SW R2,R3,1 | 1100 1110 0000 0001 | CE01 | 将高 8 位运算结果写入 |

| | | | | |
|----|----------------|---------------------|------|--------------------------------|
| | | | | I/O1 端口 |
| 14 | ANDI R3,R3,0 | 1000 1111 0000 0000 | 8F00 | 将 R3 清零 |
| 15 | ORI R3,R3,9 | 1001 1111 0000 1001 | 9F09 | 给 R3 赋初值 9 |
| 16 | ANDI R1,R1,0 | 1000 0101 0000 0000 | 8500 | 将 R1 清零 |
| 17 | ORI R1,R1,1 | 1001 0101 0000 0001 | 9501 | 给 R1 赋值 1 |
| 18 | SUB R2,R3,R1 | 0011 1101 1000 0000 | 3D80 | R2=R3-1 |
| 19 | ANDI R0,R0,0 | 1000 0000 0000 0000 | 8000 | 将 R0 清零 |
| 20 | BEQ R2,R0,3 | 1101 1000 0000 0011 | D803 | 比较 R2 是否为 0,若为 0 跳转至下 4 条处开始执行 |
| 21 | ANDI R3,R3,0 | 1000 1111 0000 0000 | 8F00 | 将 R3 清零 |
| 22 | ORI R3,R2,R3 | 1001 1011 0000 0000 | 9B00 | 将 R2 的值赋给 R3 |
| 23 | JMP 18 | 0111 0000 0001 0010 | 7012 | 跳至程序 18 处,继续对 R3 进行减法运算 |
| 24 | ANDI R0,R0,0 | 1000 0000 0000 0000 | 8000 | 将 R0 清零 |
| 25 | ORI R0,R0,0x95 | 1001 0000 1001 0101 | 9095 | 将 0x95 的低 8 位写入 R0 |
| 26 | ANDI R1,R1,0 | 1000 0101 0000 0000 | 8500 | 将 R1 清零 |
| 27 | ORI R1,R1,0x5E | 1001 0101 0101 1110 | 955E | 将 0x5E 的低 8 位写入 R1 |
| 28 | ANDI R2,R2,0 | 1000 1010 0000 0000 | 8A00 | 将 R2 清零 |
| 29 | SUB R2,R0,R1 | 0011 0001 1000 0000 | 3180 | R2=R0-R1 (低 8 位减) |
| 30 | ANDI R3,R3,0 | 1000 1111 0000 0000 | 8F00 | 将 R3 清零 |
| 31 | SW R2,R3,0 | 1100 1110 0000 0000 | CE00 | 将低 8 位运算结果写入 I/O0 端口 |
| 32 | ANDI R0,R0,0 | 1000 0000 0000 0000 | 8000 | 将 R0 清零 |
| 33 | ORI R0,R0,0 | 1001 0000 0000 0000 | 9000 | 将 0x95 的高 8 位写入 R0 |
| 34 | ANDI R1,R1,0 | 1000 0101 0000 0000 | 8500 | 将 R1 清零 |
| 35 | ORI R1,R1,0x03 | 1001 0101 0000 0011 | 9503 | 将 0x5E 的高 8 位写入 R1 |
| 36 | SUBC R2,R0,R1 | 0101 0001 1000 0000 | 5180 | R2=R0-R1(高 8 位带借位加) |
| 37 | SW R2,R3,1 | 1100 1110 0000 0001 | CE01 | 将高 8 位运算结果写入 I/O1 端口 |
| 38 | JMP 0 | 0111 0000 0000 0000 | 7000 | 跳到程序开始处 0,重新执行 |

程序 3:

从键盘输入一个表达式, 如: $149 - 862 =$, 通过执行 ROM 中的程序代码, 将运算结果显示在数码管上。

表 3 程序 3 指令编码

| 编号 | 汇编语言格式命令 | 二进制机器码指令 | 十六进制机器码指令 | 功能 |
|----|--------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|
| 0 | ANDI R0,R0,0 | 1000 0000 0000 0000 | 8000 | 将 R0 清零 |
| 1 | LW R0,R0,7 | 1011 0000 0000 0111 | B007 | 由 I/O7 读取 finish 信号 |
| 2 | ANDI R1,R1,0 | 1000 0101 0000 0000 | 8500 | 将 R1 清零 |
| 3 | ORI R1,R1,1 | 1001 0101 0000 0001 | 9501 | 将 R1 赋值为 1 |
| 4 | BEQ R0,R1,1 | 1101 0001 0000 0001 | D101 | 判断 finish 是否为 1, 相等后跳转到下 2 条处开始执行 |
| 5 | JMP 0 | 0111 0000 0000 0000 | 7000 | 跳到程序开始处 0, 重新执行 |
| 6 | ANDI R0,R0,0 | 1000 0000 0000 0000 | 8000 | 将 R0 清零 |
| 7 | LW R0,R0,2 | 1011 0000 0000 0010 | B002 | 将 srcL 由 I/O2 读入 R0 |
| 8 | ANDI R3,R3,0 | 1000 1111 0000 0000 | 8F00 | 将 R3 清零 |
| 9 | SW R0,R3,8 | 1100 1100 0000 1000 | CC08 | 将 srcL 写入 RAM 单元 8 |
| 10 | ANDI R1,R1,0 | 1000 0101 0000 0000 | 8500 | 将 R1 清零 |
| 11 | LW R1,R1,3 | 1011 0101 0000 0011 | B503 | 将 srcH 由 I/O3 读入 R1 |
| 12 | SW R1,R3,9 | 1100 1101 0000 1001 | CD09 | 将 srcH 写入 RAM 单元 9 |
| 13 | ANDI R0,R0,0 | 1000 0000 0000 0000 | 8000 | 将 R0 清零 |
| 14 | LW R0,R0,4 | 1011 0000 0000 0100 | B004 | 将 dstL 由 I/O4 读入 R0 |
| 15 | SW R0,R3,10 | 1100 1100 0000 1010 | CC0A | 将 dstL 写入 RAM 单元 10 |
| 16 | ANDI R1,R1,0 | 1000 0101 0000 0000 | 8500 | 将 R1 清零 |
| 17 | LW R1,R1,5 | 1011 0101 0000 0101 | B505 | 将 dstH 由 I/O5 读入 R1 |
| 18 | SW R1,R3,11 | 1100 1101 0000 1011 | CD0B | 将 dstH 写入 RAM 单元 11 |
| 19 | ANDI R2,R2,0 | 1000 1010 0000 0000 | 8A00 | 将 R2 清零 |
| 20 | LW R2,R2,6 | 1011 1010 0000 0110 | BA06 | 将 aluop 由 I/O6 读入 R2 |
| 21 | SW R2,R3,12 | 1100 1110 0000 1100 | CE0C | 将 aluop 写入 RAM 单元 12 |
| 22 | ORI R3,R3,1 | 1001 1111 0000 0001 | 9F01 | 将 R3 赋值为 1 |
| 23 | BNE R2,R3,10 | 1110 1011 0000 1010 | EB0A | 判断是否进行加法运算, 如不是跳转到下 11 条开始执行 |
| 24 | ANDI R3,R3,0 | 1000 1111 0000 0000 | 8F00 | 将 R3 清零 |
| 25 | LW R0,R3,8 | 1011 1100 0000 1000 | BC08 | 将 srcL 读入 R0 |
| 26 | LW R1,R3,10 | 1011 1101 0000 1010 | BD0A | 将 dstL 读入 R1 |
| 27 | ADD R2,R0,R1 | 0010 0001 1000 0000 | 2180 | R2=R0+R1 (低 8 位加) |
| 28 | SW R2,R3,0 | 1100 1110 0000 0000 | CE00 | 将低 8 位加法运算结果 |

| | | | | |
|----|---------------|---------------------|------|------------------------------|
| | | | | 送到 I/O0 端口 |
| 29 | LW R0,R3,9 | 1011 1100 0000 1001 | BC09 | 将 srcH 读入 R0 |
| 30 | LW R1,R3,11 | 1011 1101 0000 1011 | BD0B | 将 dstH 读入 R1 |
| 31 | ADDC R2,R0,R1 | 0110 0001 1000 0000 | 6180 | R2=R0+R1 (高 8 位带进位加) |
| 32 | SW R2,R3,1 | 1100 1110 0000 0001 | CE01 | 将高 8 位加法运算结果送到 I/O1 端口 |
| 33 | JMP 0 | 0111 0000 0000 0000 | 7000 | 跳到程序开始处 0, 重新执行 |
| 34 | ANDI R3,R3,0 | 1000 1111 0000 0000 | 8F00 | 将 R3 清零 |
| 35 | LW R2,R3,12 | 1011 1110 0000 1100 | BE0C | 将运算符读入 R2 |
| 36 | ORI R3,R3,2 | 1001 1111 0000 0010 | 9F02 | 将 R3 赋值为 2 |
| 37 | BNE R2,R3,10 | 1110 1011 0000 1010 | EB0A | 判断是否进行减法运算, 如不是跳转到下 11 条开始执行 |
| 38 | ANDI R3,R3,0 | 1000 1111 0000 0000 | 8F00 | 将 R3 清零 |
| 39 | LW R0,R3,8 | 1011 1100 0000 1000 | BC08 | 将 srcL 读入 R0 |
| 40 | LW R1,R3,10 | 1011 1101 0000 1010 | BD0A | 将 dstL 读入 R1 |
| 41 | SUB R2,R0,R1 | 0011 0001 1000 0000 | 3180 | R2=R0-R1 (低 8 位减) |
| 42 | SW R2,R3,0 | 1100 1110 0000 0000 | CE00 | 将低 8 位减法运算结果送到 I/O0 端口 |
| 43 | LW R0,R3,9 | 1011 1100 0000 1001 | BC09 | 将 srcH 读入 R0 |
| 44 | LW R1,R3,11 | 1011 1101 0000 1011 | BD0B | 将 dstH 读入 R1 |
| 45 | SUBC R2,R0,R1 | 0101 0001 1000 0000 | 5180 | R2=R0+R1 (高 8 位带进位减) |
| 46 | SW R2,R3,1 | 1100 1110 0000 0001 | CE01 | 将高 8 位减法运算结果送到 I/O1 端口 |
| 47 | JMP 0 | 0111 0000 0000 0000 | 7000 | 跳到程序开始处 0, 重新执行 |
| 48 | ANDI R3,R3,0 | 1000 1111 0000 0000 | 8F00 | 将 R3 清零 |
| 49 | LW R2,R3,12 | 1011 1110 0000 1100 | BE0C | 将运算符读入 R2 |
| 50 | ORI R3,R3,4 | 1001 1111 0000 0100 | 9F04 | 将 R3 赋值为 4 |
| 51 | BNE R2,R3,10 | 1110 1011 0000 1010 | EB0A | 判断是否进行与运算, 如不是跳转到下 11 条开始执行 |
| 52 | ANDI R3,R3,0 | 1000 1111 0000 0000 | 8F00 | 将 R3 清零 |
| 53 | LW R0,R3,8 | 1011 1100 0000 1000 | BC08 | 将 srcL 读入 R0 |
| 54 | LW R1,R3,10 | 1011 1101 0000 1010 | BD0A | 将 dstL 读入 R1 |
| 55 | AND R2,R0,R1 | 0000 0001 1000 0000 | 0180 | R2=R0&R1 (低 8 位与) |
| 56 | SW R2,R3,0 | 1100 1110 0000 0000 | CE00 | 将低 8 位与运算结果送到 I/O0 端口 |
| 57 | LW R0,R3,9 | 1011 1100 0000 1001 | BC09 | 将 srcH 读入 R0 |
| 58 | LW R1,R3,11 | 1011 1101 0000 1011 | BD0B | 将 dstH 读入 R1 |

| | | | | |
|----|--------------|---------------------|------|-------------------------------|
| 59 | AND R2,R0,R1 | 0000 0001 1000 0000 | 0180 | R2=R0&R1 (高 8 位与) |
| 60 | SW R2,R3,1 | 1100 1110 0000 0001 | CE01 | 将高 8 位与运算结果送到 I/O1 端口 |
| 61 | JMP 0 | 0111 0000 0000 0000 | 7000 | 跳到程序开始处 0, 重新执行 |
| 62 | ANDI R3,R3,0 | 1000 1111 0000 0000 | 8F00 | 将 R3 清零 |
| 63 | LW R2,R3,12 | 1011 1110 0000 1100 | BE0C | 将运算符读入 R2 |
| 64 | ORI R3,R3,8 | 1001 1111 0000 1000 | 9F08 | 将 R3 赋值为 8 |
| 65 | BNE R2,R3,17 | 1110 1011 0001 0001 | EB11 | 判断是否进行比较运算, 如不是跳转到下 18 条开始执行 |
| 66 | ANDI R3,R3,0 | 1000 1111 0000 0000 | 8F00 | 将 R3 清零 |
| 67 | LW R0,R3,9 | 1011 1100 0000 1001 | BC09 | 将 srcH 读入 R0 |
| 68 | LW R1,R3,11 | 1011 1101 0000 1011 | BD0B | 将 dstH 读入 R1 |
| 69 | BEQ R0,R1,5 | 1101 0001 0000 0101 | D105 | 比较高 8 位是否相等, 若相等跳转至下 6 条处开始执行 |
| 70 | SLT R2,R0,R1 | 0100 0001 1000 0000 | 4180 | 如果不等, 得到比较结果 R2 |
| 71 | ANDI R3,R3,0 | 1000 1111 0000 0000 | 8F00 | 将 R3 清零 |
| 72 | SW R3,R3,0 | 1100 1111 0000 0000 | CF00 | 将 0 送到 I/O0 端口 |
| 73 | SW R2,R3,1 | 1100 1110 0000 0001 | CE01 | 将 R2 的比较结果送到 I/O1 端口 |
| 74 | JMP 0 | 0111 0000 0000 0000 | 7000 | 跳到程序开始处 0, 重新执行 |
| 75 | ANDI R3,R3,0 | 1000 1111 0000 0000 | 8F00 | 将 R3 清零 |
| 76 | LW R0,R3,8 | 1011 1100 0000 1000 | BC08 | 将 srcL 读入 R0 |
| 77 | LW R1,R3,10 | 1011 1101 0000 1010 | BD0A | 将 dstL 读入 R1 |
| 78 | SLT R2,R0,R1 | 0100 0001 1000 0000 | 4180 | 比较低 8 位, 结果写入 R2 |
| 79 | ANDI R3,R3,0 | 1000 1111 0000 0000 | 8F00 | 将 R3 清零 |
| 80 | SW R3,R3,0 | 1100 1111 0000 0000 | CF00 | 将 0 送到 I/O0 端口 |
| 81 | SW R2,R3,1 | 1100 1110 0000 0001 | CE01 | 将 R2 的比较结果送到 I/O1 端口 |
| 82 | JMP 0 | 0111 0000 0000 0000 | 7000 | 跳到程序开始处 0, 重新执行 |
| 83 | ANDI R3,R3,0 | 1000 1111 0000 0000 | 8F00 | 将 R3 清零 |
| 84 | LW R2,R3,12 | 1011 1110 0000 1100 | BE0C | 将运算符读入 R2 |
| 85 | ORI R3,R3,16 | 1001 1111 0001 0000 | 9F10 | 将 R3 赋值为 16 |
| 86 | BNE R2,R3,9 | 1110 1011 0000 1001 | EB09 | 判断是否进行或运算, 如不是跳转到下 10 条开始执行 |
| 87 | ANDI R3,R3,0 | 1000 1111 0000 0000 | 8F00 | 将 R3 清零 |

| | | | | |
|----|-------------|---------------------|------|-----------------------|
| 88 | LW R0,R3,8 | 1011 1100 0000 1000 | BC08 | 将 srcL 读入 R0 |
| 89 | LW R1,R3,10 | 1011 1101 0000 1010 | BD0A | 将 dstL 读入 R1 |
| 90 | OR R2,R0,R1 | 0001 0001 1000 0000 | 1180 | $R2=R0 R1$ (低 8 位或) |
| 91 | SW R2,R3,0 | 1100 1110 0000 0000 | CE00 | 将低 8 位或运算结果送到 I/O0 端口 |
| 92 | LW R0,R3,9 | 1011 1100 0000 1001 | BC09 | 将 srcH 读入 R0 |
| 93 | LW R1,R3,11 | 1011 1101 0000 1011 | BD0B | 将 dstH 读入 R1 |
| 94 | OR R2,R0,R1 | 0001 0001 1000 0000 | 1180 | $R2=R0 R1$ (高 8 位或) |
| 95 | SW R2,R3,1 | 1100 1110 0000 0001 | CE01 | 将高 8 位或运算结果送到 I/O1 端口 |
| 96 | JMP 0 | 0111 0000 0000 0000 | 7000 | 跳到程序开始处 0, 重新执行 |

2. 简单计算机系统设计 A

利用设计的 ROM、RAM、ALU、控制器、PC 程序指针计数器模块，构成简单计算机系统 A，在 ROM 中存放编程练习中的程序 1，并进行系统的仿真和调试，下载到实验板上进行测试、运行。

注意在各模块的连接中，需根据各指令数据通路的要求增加多路选择器等部件，避免信号相连时的冲突。

➤ 顶层原理图

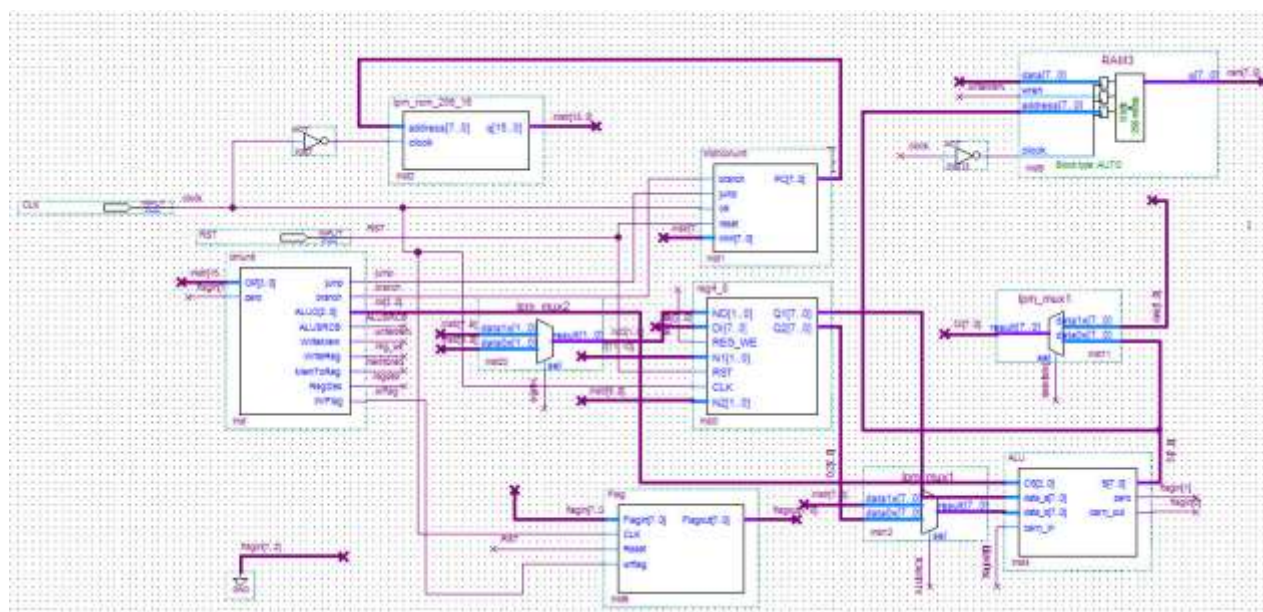


图1 系统A顶层原理图

➤ 系统设计思路

对于系统 A 的要求主要是将控制器单元、寄存器组、标志寄存器、ALU、ROM 和 RAM 几个核心模块组装在一起，尚未与输入输出接口相连，因此应该重点关注各模块之间信号的连接和配合。

时钟信号的配合：

由于各模块存在不同程度的延迟时间，因此，应该合理设计各模块的时钟工作边沿。在本设计中，为了使各模块之间的配合较为稳妥，分别对程序指针计数器、ROM、寄存器组、RAM依次进行时钟边沿触发，其中，程序指针计数器和寄存器组由上升沿触发，ROM和RAM由下降沿触发。这样的时钟沿错开处理，有效地避免了各信号之间的冲突。但美中不足的是，需要两个完整的时钟周期才能处理完一条指令。

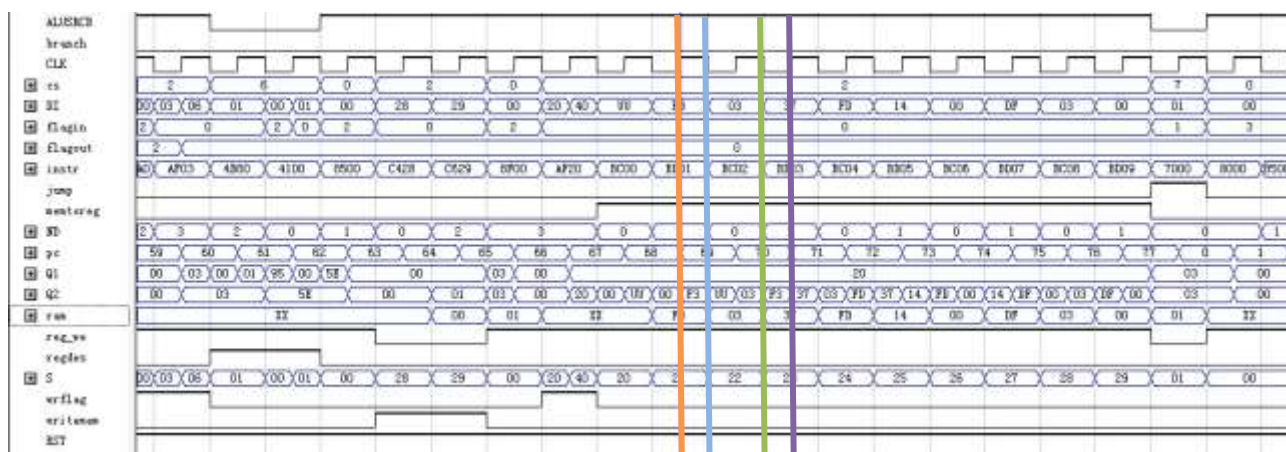


图2 系统A波形仿真图

下面分析系统A的波形仿真图，以LW指令为例。当时钟上升沿到来时（如橙色线所示），PC完成+1的操作，变为69；下降沿到来时（如蓝色线所示），69号指令BC02被读出。由于寄存器R1始终为20，此时，控制器给出ALUSRCB的高电平信号将需要运算的立即数2送到ALU端，ALU立即计算出需要读取的地址0x22，并在RAM端等待。在下一个时钟下降沿到来时（如绿色线所示），RAM单元0x22存储的数据37被读出（可以从ram端口的数据看出）。然后再下一个上升沿到来时（如紫色线所示），这个数据被写入寄存器组中（可以从Q2的数据看出）。由以上波形仿真分析可以看出，一个RAM读取指令需要两个时钟周期才能完成。

控制信号及数据的匹配：

在将各模块组合在一起时，有如下模块和信号需要添加数据选择器进行选通：

(1) 目的寄存器的编号ND

由于R型指令和I型指令的目的寄存器不同，因此应根据控制器单元输出的目的寄存器信号regdes选择目的寄存器编号在16位指令中的位置：当regdes=1时，由7,6两位读出目的寄存器编号；当regdes=0时，由9,8两位读出目的寄存器编号。

(2) ALU的运算数data_b

R型指令是对两个寄存器里的数据进行运算，而I型指令是对寄存器中的数据和立即数进行运算。因此应根据控制器单元输出的立即数控制信号ALUSRCB决定data_b的数据来源：当ALUSRCB=1时，data_b为指令后8位的立即数imm；当ALUSRCB=0时，data_b为由寄存器组

读出的第二个数据Q2。

(3) 写入寄存器的数据DI

写入寄存器的数据可能是RAM中读取的数据q，也可能是ALU的运算结果S。因此应根据控制器单元输出的memtoreg信号来控制写入寄存器数据的来源：当memtoreg=1时，DI由RAM中读取的数据决定；当memtoreg=0时，DI由ALU的运算结果S决定。

➤ 遇到的问题及解决方案

减法借位信号的处理：

在对系统进行仿真后，发现高位减法运算结果是FC，而不是FD，而其他所有运算结果正确。因此判断问题应该出在标志寄存器Flag上。

查找仿真波形，我发现这与ROM程序的编写思路有关。一开始，我的想法是先存低位，然后进行低位运算，写入RAM，然后再存高位。由于赋值运算ADDI进行运算时，wr_flag信号也是高电平，所以之前低位减法的借位信号就被覆盖了。解决这个问题，可以有两种思路：一个是将赋值运算改为ORI，另一种是低位和高位运算相邻进行。我采取的是第二种方法，因此汇编语言程序的流程图大致如下：

 


图3 系统A汇编语言流程图

RAM读取时钟错开的问题：

将系统的时钟配合按照上述的进行组装好以后，发现仿真波形与预想的时钟周期不一样，ram端的读取比预计的延迟了1个周期，造成整体数据向后错位3-4个周期。后来与同学们交流，发现RAM端后面q加入了一个寄存器，使数据延迟了一个周期。取消了q端寄存器后，

仿真波形就像上面分析的一样了。

3. 简单计算机系统设计 B

在简单计算机系统 A 的基础上，增加 I/O 端口及其映射模块、数码管输出接口，将 I/O 端口及其映射模块中的 IO0[7..0]、IO1[7..0]与数码管输出接口的 datainL[7..0]、datainH[7..0]相连，构成简单计算机系统 B。在 ROM 中存放编程练习中的程序 2，并进行系统的仿真和调试，下载到实验板上进行测试、运行。

➤ 顶层原理图

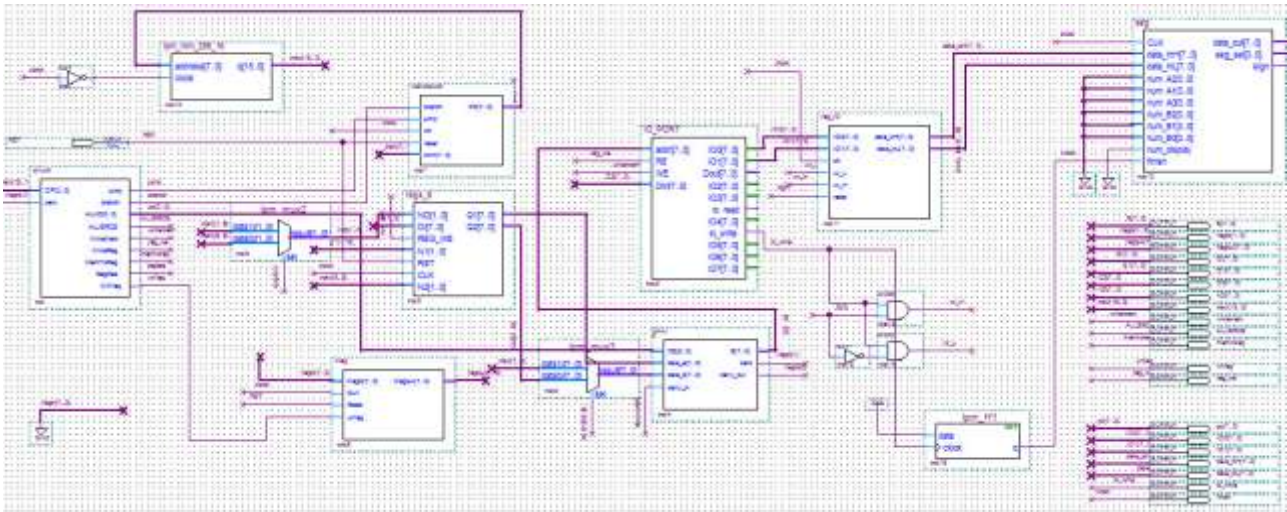


图4 系统B顶层原理图

➤ 系统设计思路

设计系统B时，由于运算数是在ROM程序中预存好的，而输出是直接送到IO端口，因此没有使用RAM模块。在时钟配合方面，几乎是完全沿用了系统A的时钟体系。而在系统B中主要添加的是IO端口及显示模块。

IO端口模块的连接：

取消了RAM模块后，IO端口模块几乎是完全替代了RAM的位置：地址信号由ALU运算结果端给出，读取信号RE为写寄存器reg_we信号，写入信号WE为写入mem信号writemem，写入的数据由寄存器组的Q2给出。输出IO0作为最终数据的低8位data_inL，输出IO1作为最终数据的高8位data_inH。

负数运算结果的处理：

根据目前的运算，当ALU对高位数据进行减法运算后，若第一个运算数小于第二个运算数，那么高位的运算结果就是补码输出。为了将补码转换成最终的数据，在小学期seg模块的基础上，我在解码器Decoder中加入了判断结果是否负数，并转化为绝对值原码输出的语句。具体的算法如下所示：

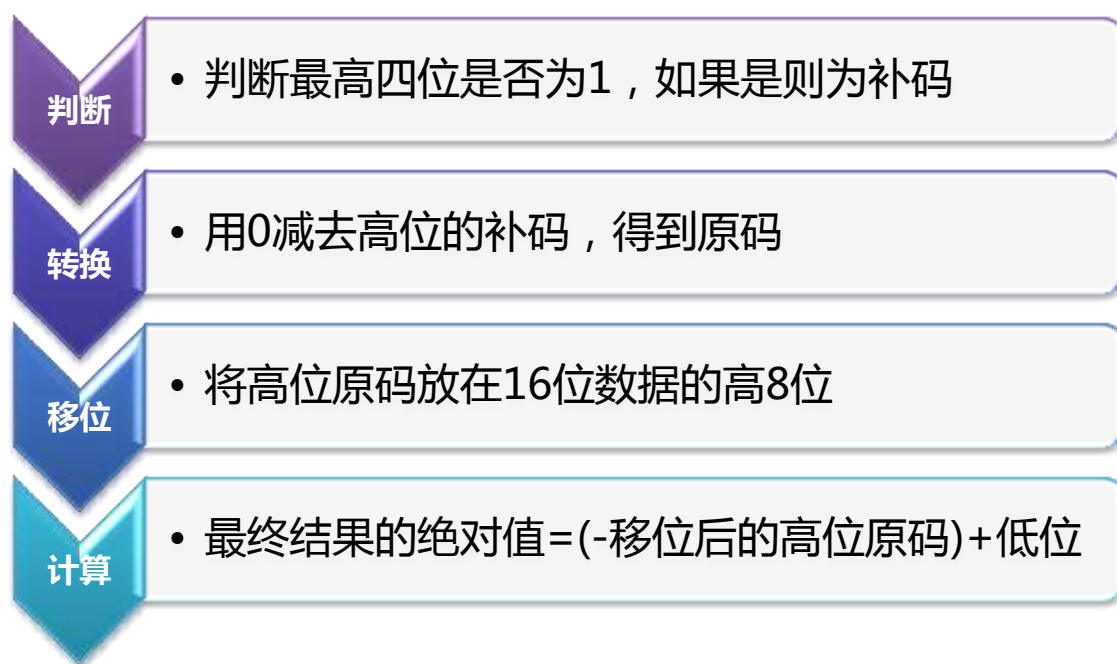


图5 减法运算补码转换算法图

减法运算后的仿真波形图如下：

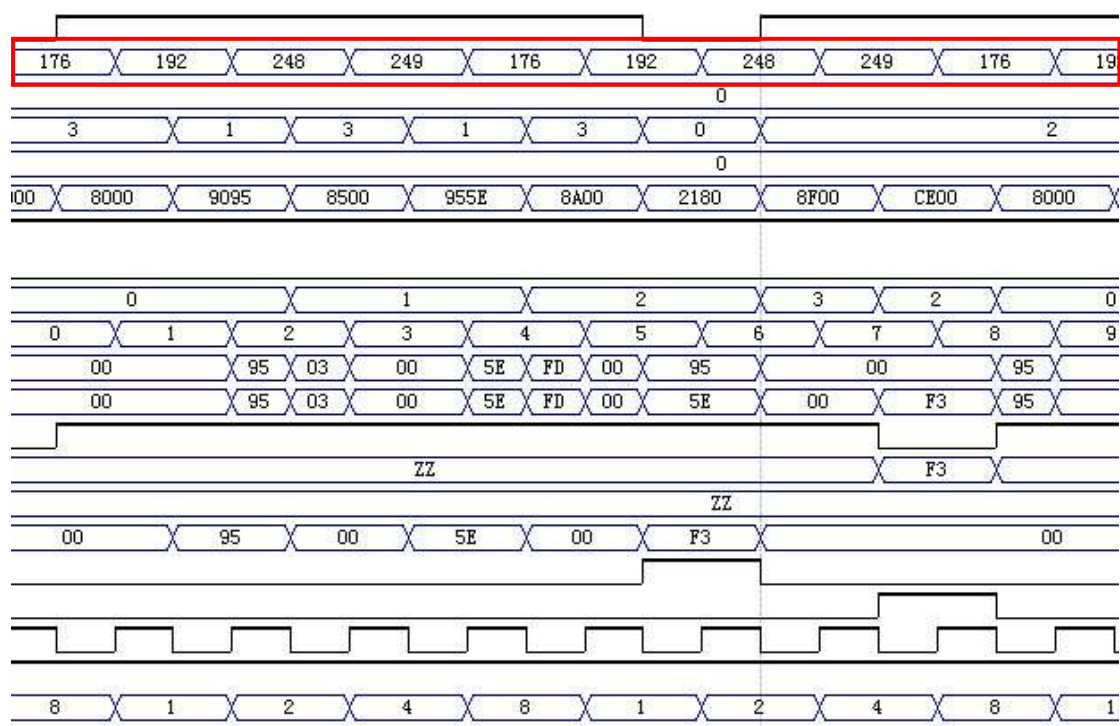


图6 系统B仿真波形图（减法结果）

观察仿真波形图，其中第二行为数码管的8段显示数据：192代表千位的0，248代表百位的7，249代表十位的1，176代表各位的3。运算结果恰好是-713。

延时的处理：

根据题目要求，在加法结果和减法结果显示之间要有一定的延时，使其通过数码管充分

得显示出来。为了实现这一延时，在ROM程序中加入了延时环节：

| | | | | |
|----|--------------|---------------------|------|--------------------------------|
| 14 | ANDI R3,R3,0 | 1000 1111 0000 0000 | 8F00 | 将 R3 清零 |
| 15 | ORI R3,R3,9 | 1001 1111 0000 1001 | 9F09 | 给 R3 赋初值 9 |
| 16 | ANDI R1,R1,0 | 1000 0101 0000 0000 | 8500 | 将 R1 清零 |
| 17 | ORI R1,R1,1 | 1001 0101 0000 0001 | 9501 | 给 R1 赋值 1 |
| 18 | SUB R2,R3,R1 | 0011 1101 1000 0000 | 3D80 | R2=R3-1 |
| 19 | ANDI R0,R0,0 | 1000 0000 0000 0000 | 8000 | 将 R0 清零 |
| 20 | BEQ R2,R0,3 | 1101 1000 0000 0011 | D803 | 比较 R2 是否为 0,若为 0 跳转至下 4 条处开始执行 |
| 21 | ANDI R3,R3,0 | 1000 1111 0000 0000 | 8F00 | 将 R3 清零 |
| 22 | ORI R3,R2,R3 | 1001 1011 0000 0000 | 9B00 | 将 R2 的值赋给 R3 |
| 23 | JMP 18 | 0111 0000 0001 0010 | 7012 | 跳至程序 18 处，继续对 R3 进行减法运算 |

如此一来，在系统分频后，再加上考虑到各模块的延时可能对减法运算结果的延迟，可以很好地实现加法运算后的延迟环节。仿真波形如下：

 


图7 系统B仿真波形图（延迟时）

其中波形的第二行为数码管的输出（折算成十进制），249 代表 1，192 代表 0，因此延时期间显示的数据应该是加法运算的结果 1011，在最终数码管上的现象就是 1011 和 713 交替显示，且频率取决于 ROM 中延时环节初值的设定。

➤ 遇到的问题及解决方案

IO 端口模块数据的保持：

按上述方法连接好电路后，通过仿真波形发现 IO 端口的输出数据不能保持，因此应该

加入寄存器环节。我利用 Verilog 编写了 IO 寄存器模块 reg_IO:

```
module reg_IO(I00,I01,clk,wr_L,wr_H,reset,data_inH,data_inL);
input [7:0]I00;
input [7:0]I01;
input clk;
input wr_L;
input wr_H;
input reset;
output reg [7:0]data_inH;
output reg [7:0]data_inL;

always @(posedge clk) begin
    if (reset) begin
        if (wr_L==1) begin
            data_inL = I00;
        end
        if (wr_H==1) begin
            data_inH = I01;
        end
    else begin
        data_inH = data_inH;
        data_inL = data_inL;
    end
end
else begin
    data_inH = 0;
    data_inL = 0;
end
end
endmodule
```

图 8 reg_IO 模块

其中, wr_L 是低位写入信号, wr_H 是高位写入信号, 二者是由 io_write 和 S 的最低位或最低位取反相与得到的, 也就是说, 当写入 IO 并且地址为 0 时读入低位数据 data_inL, 当写入 IO 并且地址为 1 时读入高位数据 data_inH。这样就可以有效地将计算结果经过 IO 模块送到数码管显示模块。

4. 简单计算机系统设计 C

在简单计算机系统 B 的基础上, 增加 4x4 键盘输入接口模块, 将 I/O 端口及其映射模块中 I03[7..0]~I06[7..0]分别与键盘输入接口模块的 srcL[7..0]、srcH[7..0]、dstL[7..0]、dstH[7..0]、aluop[7..0]相连, 构成简单计算机系统 C, 在 ROM 中存放编程练习中的程序 3, 并进行系统的仿真和调试, 下载到实验板上进行测试、运行。

➤ 顶层原理图

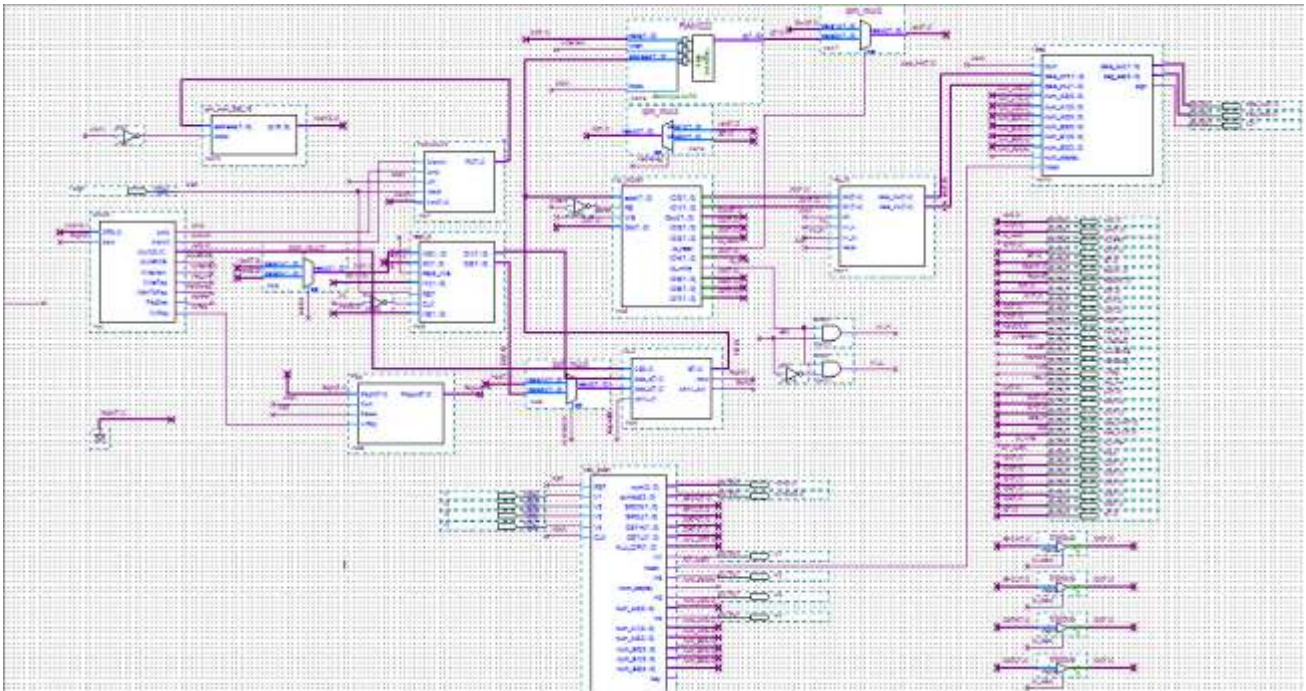


图9 系统C顶层原理图

➤ 系统设计思路

系统 C 是在之前系统的基础上加入了键盘模块,从而实现了由键盘输入数字进行运算,然后由数码管输出的效果。

ROM 程序设计思路:



图 10 系统 C 汇编语言程序流程图

RAM 和 IO 地址的对应关系：

要特别注意的是 RAM 地址和 IO 地址的对应关系。根据原理图，RAM 和 IO 的地址端连的是同样的地址。为了避免混淆，规定当 addr=0~7 时，对 IO 端口进行操作，而 RAM 使用的存储单元为 8~255。

➤ 遇到的问题及解决方案

时钟信号配合问题：

在沿用了之前的系统后，在系统 C 仿真时一直出现不定态，然后在某一 PC 指令后就会停止读取（主要是 PC 跳转出现了问题）。因此猜想可能是之前的时钟配合方案每条指令的执行周期太长，导致在特定情况下模块不知道该如何跳转。

为了解决这个问题，应该将指令的周期缩短，于是将寄存器组改成下降沿触发，RAM 利用上升沿触发，有效地缩短了周期，最终得到了正确的结果。

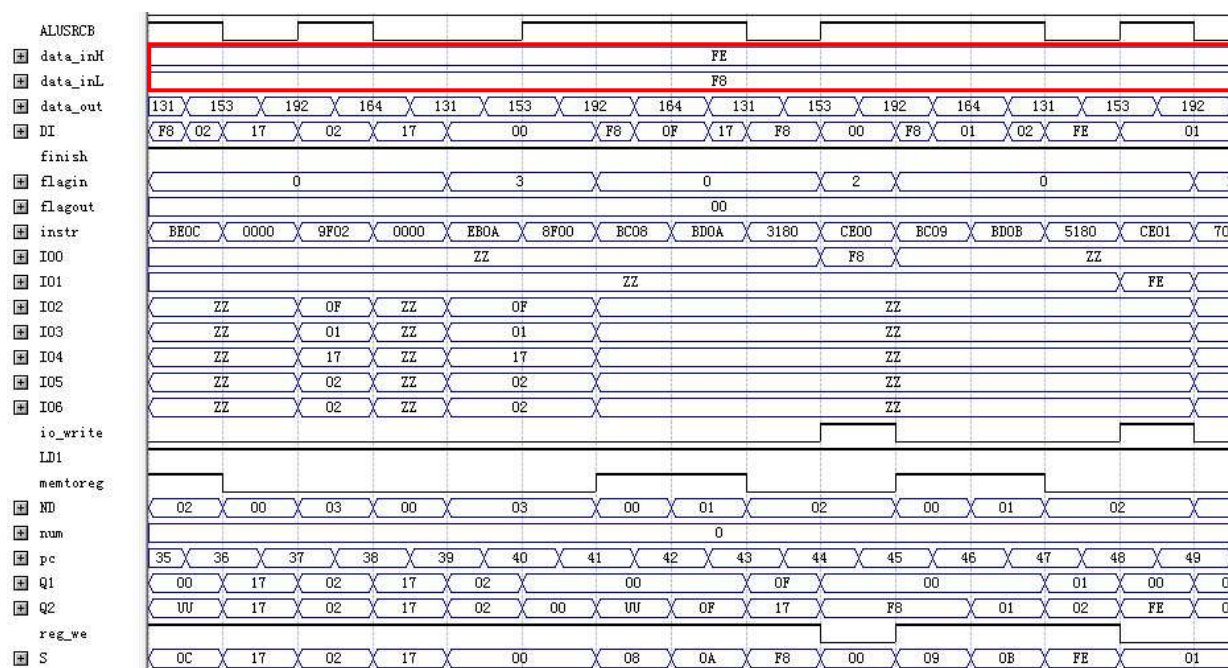


图 11 系统 C 仿真波形图

IO 端口输入问题：

将键盘模块的输出 SRCL、SRCH、DSTH、DSTL 等接至 IO 时，如果直接相接在编译时会报错。因此必须先通过一个三态门然后再送到 IO 端口。

接线问题：

后来遇到的问题一直是仿真没有问题，但是下载后没有运算结果。仔细检查后也没有发现电路的原理性问题。后来检查下载的工程中的原理图发现，在分频后寄存器组的时钟信号接成原始的了。改接线后就解决问题了。类似的问题还出现在之前的输入数字显示的模块上。可见，在面对复杂系统时，还需要培养细致认真的精神。

实验收获与体会

在两周的实验中，我充分体会到了程序调试的困难和最终成功后的喜悦。在完成实验任务的过程中，我从一开始的不熟练到后来上手后的娴熟，中间也历经了很多波折。仅仅是一个简单的 ROM 程序，我就改之又改。我深深地体会到，软件和硬件程序设计单独看来都不难，最痛苦的便是软硬件结合，一边看着仿真波形发现电路图的漏洞，一边改写着 ROM 的程序，有时还要绞尽脑汁去想有没有其他的实现思路。

在时间安排方面，这次也吃了不少亏。之前一直不是很抓紧，直到最后一周才拼命调试，最终是很紧张地恰好在课上完成了，不然很有可能完不成。所以，吃一堑，长一智，以后的实验一定要尽早完成，然后利用开放时间进行调试，避免上课的窘态。

另外，在调试程序的时候一定要有足够的耐心，仔细地梳理写程序及构建电路的思路，及时地发现问题，然后集中精力解决问题。如果一出现问题就烦躁不堪，是很难高效率地解决问题的。因此，在今后的调试程序中，还应该时刻调整自己的心态。

总体来说，完成这次实验对我是个不小的挑战。希望自己能够在后续的单片机实验中更给力些。谢谢老师和助教们的帮助和指导！